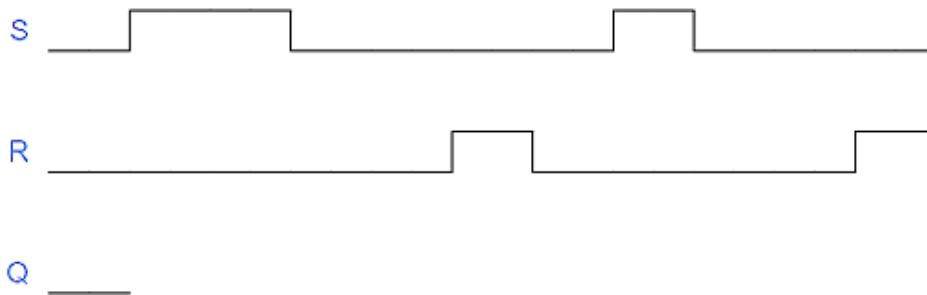


Guía de ejercicios: Circuitos secuenciales – Parte 1


El presente apunte es un material extra que brinda la materia para la práctica de contenidos vistos en el módulo, a partir de ejercicios. La realización de estos será beneficiosa para la preparación previa a las instancias evaluativas. No obstante, no se trata de una actividad entregable, por lo tanto, su resolución no será solicitada ni evaluada como tal.

1. A partir de un *Flip Flop JK* implementar un *Flip Flop D*.
 - Mostrar todos los pasos (tablas, mapas de Karnaugh, etc.).
 - Mostrar el diagrama lógico de dicha implementación.
2. A partir de un *Flip Flop T* implementar un *Flip Flop JK*.
 - Mostrar todos los pasos (tablas, mapas de Karnaugh, etc.).
 - Mostrar el diagrama lógico de dicha implementación.
3. A partir de un *Flip Flop JK* implementar un *Flip Flop T*.
 - Mostrar todos los pasos (tablas, mapas de Karnaugh, etc.).
 - Mostrar el diagrama lógico de dicha implementación.
4. Completar los siguientes diagramas temporales.


a.



b.

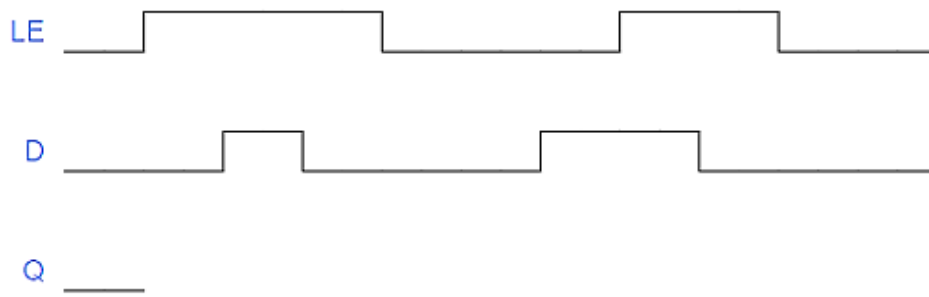

c. Realizarlo por flanco ascendente.

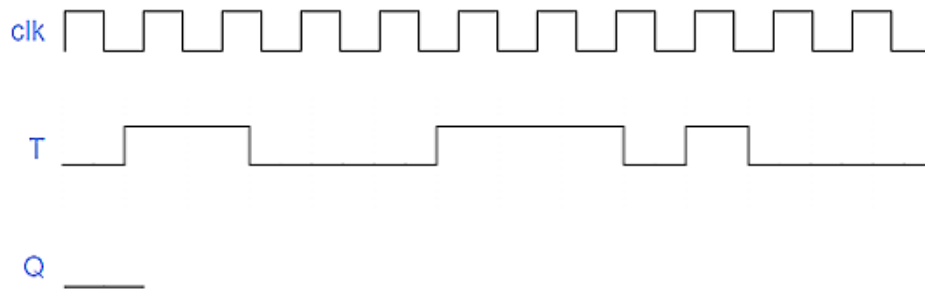

d. Realizarlo por flanco descendente.

